

```
Lload_1A = Lnom*1.00; % Henries
Lload_1B = Lnom*1.00; % Henries
Lload_1C = Lnom*1.00; % Henries
Rload_1A = Rnom*1.20; % Ohms
Rload_1B = Rnom*1.20; % Ohms
Rload_1C = Rnom*1.00; % Ohms
Lload_2A = Lnom*1.00; % Henries
Lload_2B = Lnom*1.00; % Henries
Lload_2C = Lnom*1.00; % Henries
Rload_2A = Rnom*1.00; % Ohms
Rload_2B = Rnom*1.00; % Ohms
Rload_2B = Rnom*1.00; % Ohms
Rload_2C = Rnom*1.00; % Ohms
```

Simulation file: ng\_sim\_model\_parallel\_RL\_load\_Rectifier\_added"

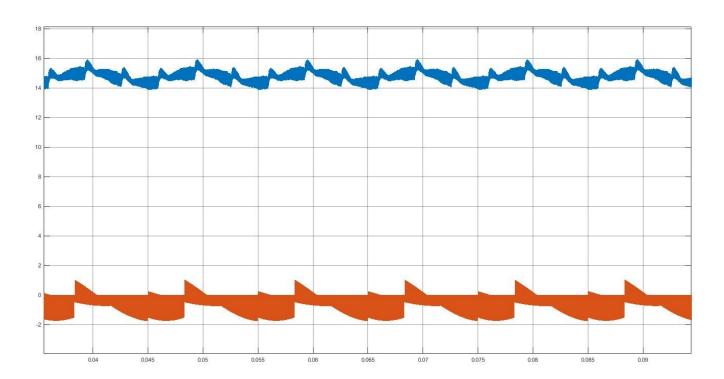
Yukardaki parametrelerle paralel ve rectifier eklenmiş simülasyonda interleavingin etkisini gözlemledim. Aşağıda 1. ve 2. modüldeki dc akımların toplamını ve farkını ekledim.



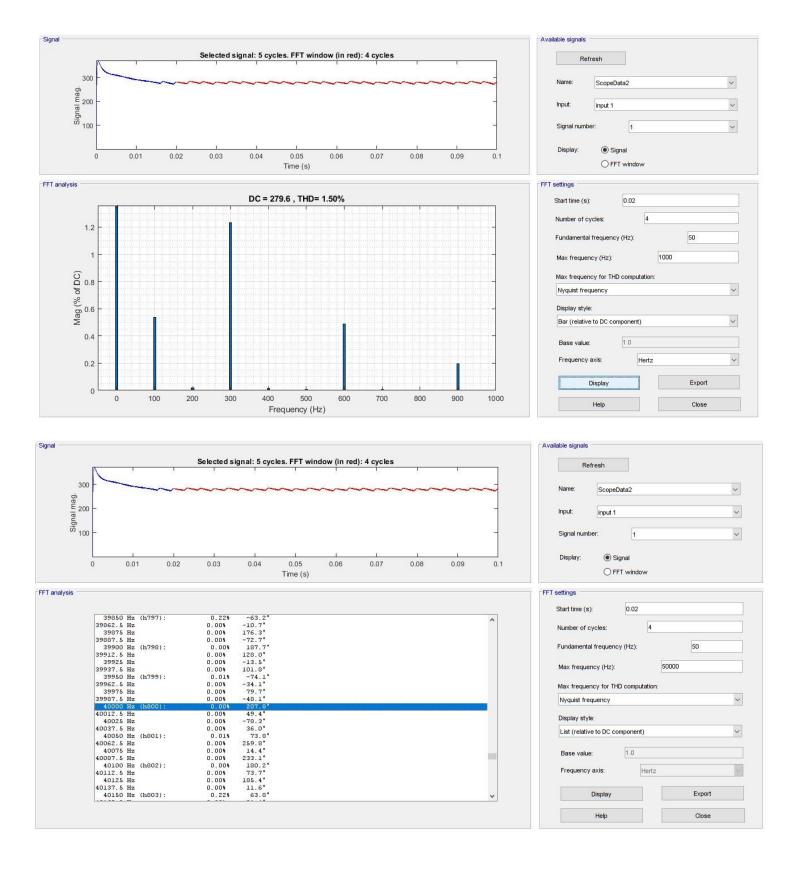DC link voltajınının yüksek ve düşük frekanslarda fftsini alıp sonuçları kaydettim. Beklendiği üzre 100 Hz, 300 Hz ve katları ve 40 kHz civarında harmonikler gözlemledim.



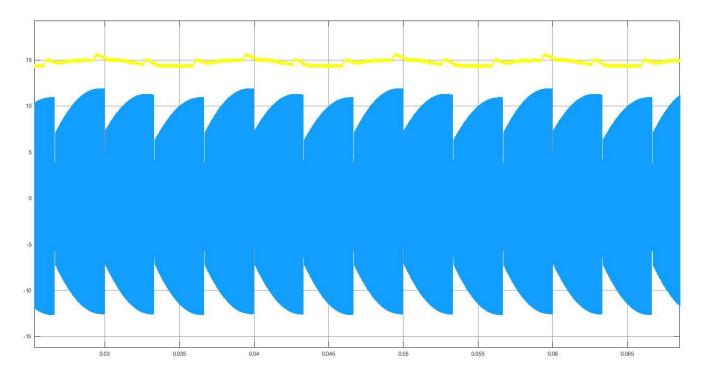nterleaving yaptığım simülasyonda DC akımların toplamları ve farkları aşağıdaki gibi çıktı. Toplam akımda ripple beklendiği üzre azaldı ancak farklarını aldığımızda akımda beklenmedik kesintiler gözlemledim. Bunun sebebi hakkında bir yorum yapamadım.



FFT sonuçları beklendiği gibi çıktı. Yüksek frekans harmonikler yok oldu düşük frekanslarda bir değişiklik olmadı.

