


Evrensel parametreler:

```
Ts = 1e-7; % sec  
fsw = 40e3; % Hz  
Vdc = 540; % Volts  
fout = 50; % Hz  
ns = 2;  
Cdc = 15e-6;
```


Simülasyon 1: Dengeli

Simülasyon Türü: RL yük, Durum: Dengeli

DC Link gerilimi (M1, M2, Toplam):

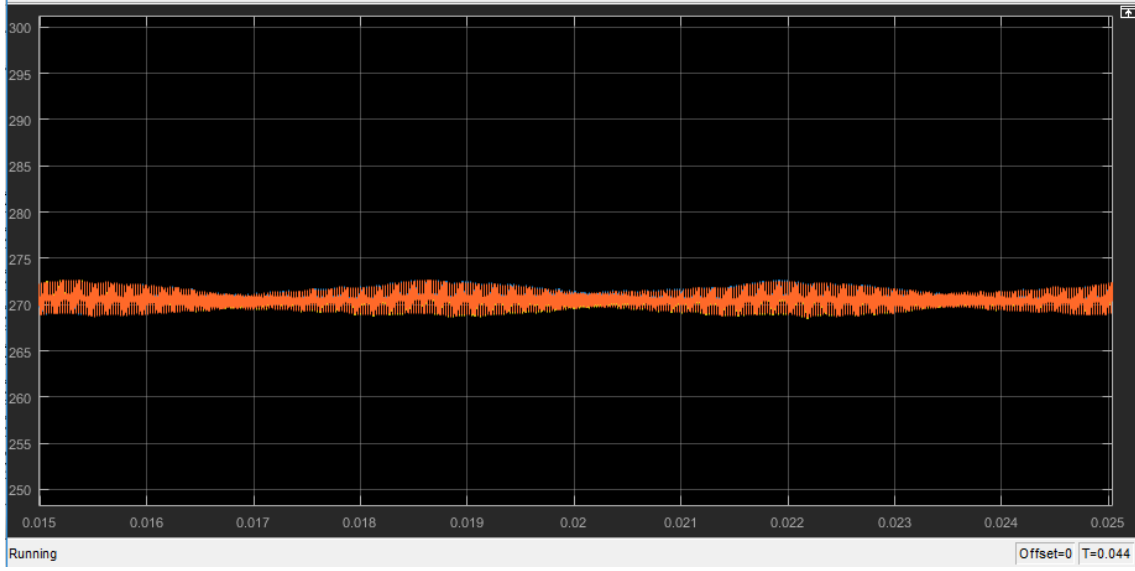

DC Link ripple (M1, M2, Toplam):

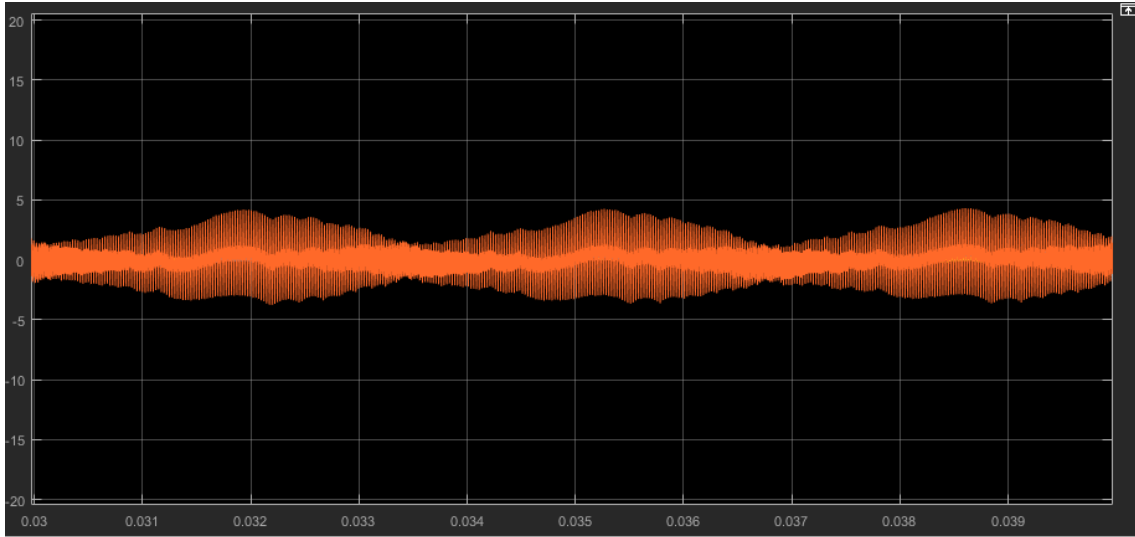

Sonuçlar:

$P_1 = 2 \text{ kW}$, $P_2 = 2 \text{ kW}$, $V_{dc1} = 270 \text{ V}$, $V_{dc2} = 270 \text{ V}$


$V_{dc1\text{-ripple}} = \%1.53$, $V_{dc2\text{-ripple}} = \%1.49$, $V_{dc\text{tot-ripple}} = \%1.51$

Simülasyon 2: R dengesiz – Fazlar dengeli


Simülasyon Türü: RL yük, **Durum:** Dengesiz

$$R_{load1} = 1.2 * R_{load2}$$

DC Link gerilimi (M1, M2, Toplam):

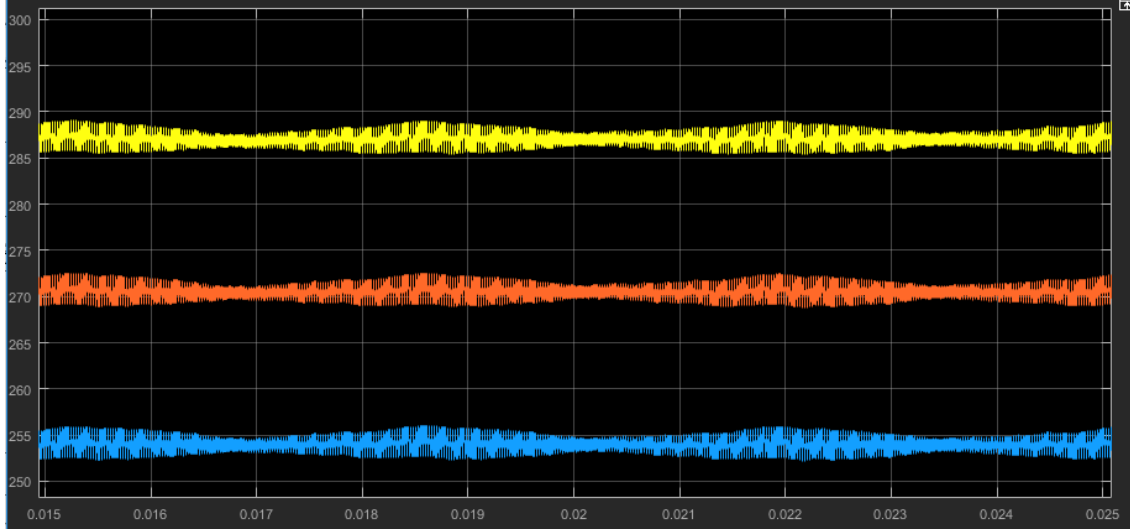

DC Link ripple (M1, M2, Toplam):

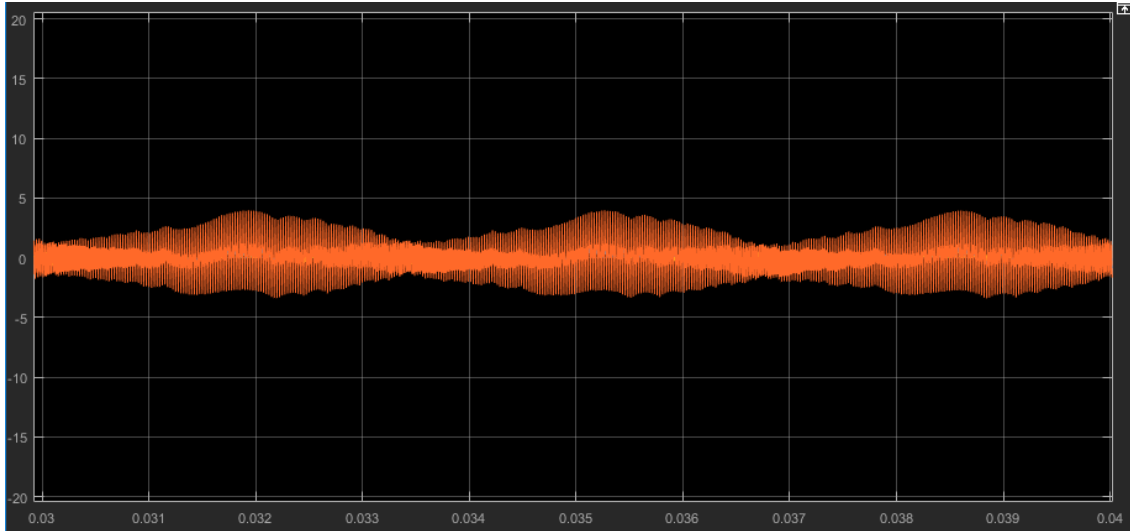

Sonuçlar:

$P_1 = 2 \text{ kW}$, $P_2 = 1.77 \text{ kW}$, $V_{dc1} = 287\text{V}$, $V_{dc2} = 254\text{V}$


$V_{dc1\text{-ripple}} = \%1.30$, $V_{dc2\text{-ripple}} = \%1.53$, $V_{dctot\text{-ripple}} = \%1.41$

Simülasyon 3: L dengesiz – Fazlar dengeli


Simülasyon Türü: RL yük, **Durum:** Dengesiz

$$L_{load1} = 1.2 * L_{load2}$$

DC Link gerilimi (M1, M2, Toplam):

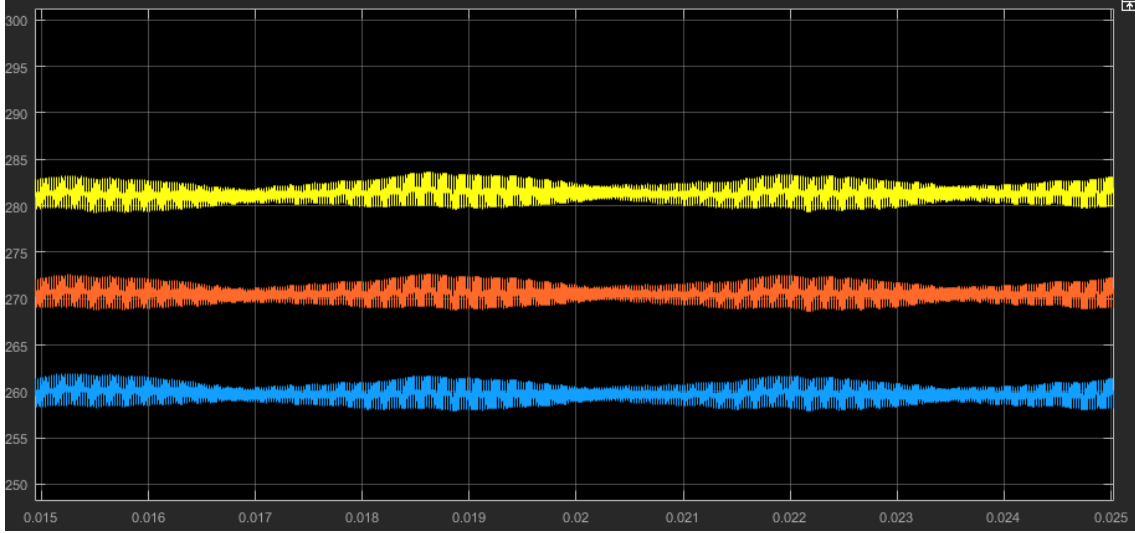

DC Link ripple (M1, M2, Toplam):

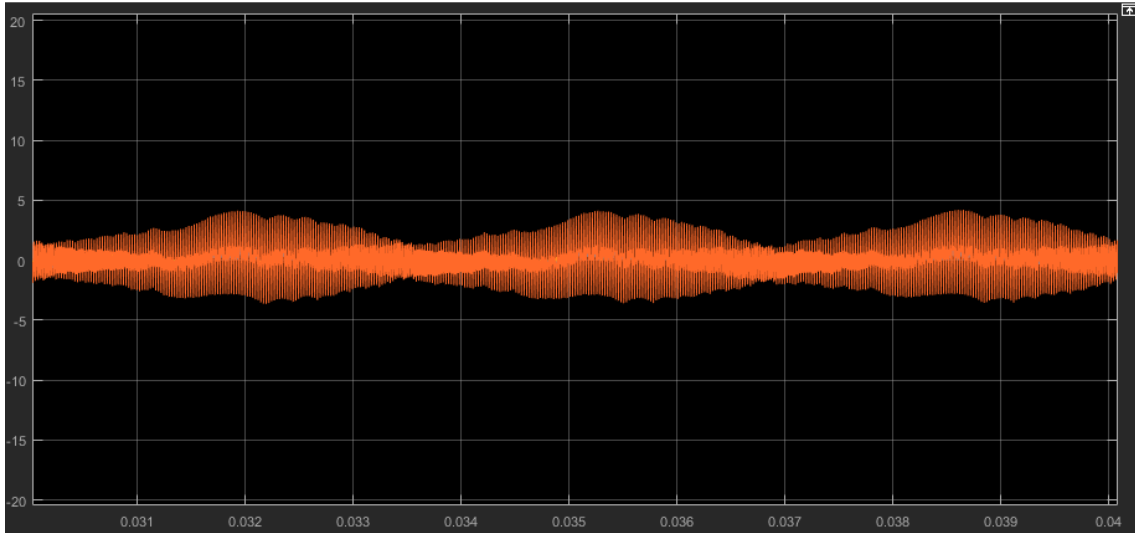

Sonuçlar:

$P_1 = 2 \text{ kW}$, $P_2 = 1.85 \text{ kW}$, $V_{dc1} = 281\text{V}$, $V_{dc2} = 260\text{V}$


$V_{dc1\text{-ripple}} = \%1.49$, $V_{dc2\text{-ripple}} = \%1.50$, $V_{dctot\text{-ripple}} = \%1.49$

Simülasyon 4: Hem R hem L dengesiz – Fazlar dengeli


Simülasyon Türü: RL yük, **Durum:** Dengesiz

$R_{load1} = 1.2 \cdot R_{load2}$, $L_{load1} = 1.2 \cdot L_{load2}$

DC Link gerilimi (M1, M2, Toplam):

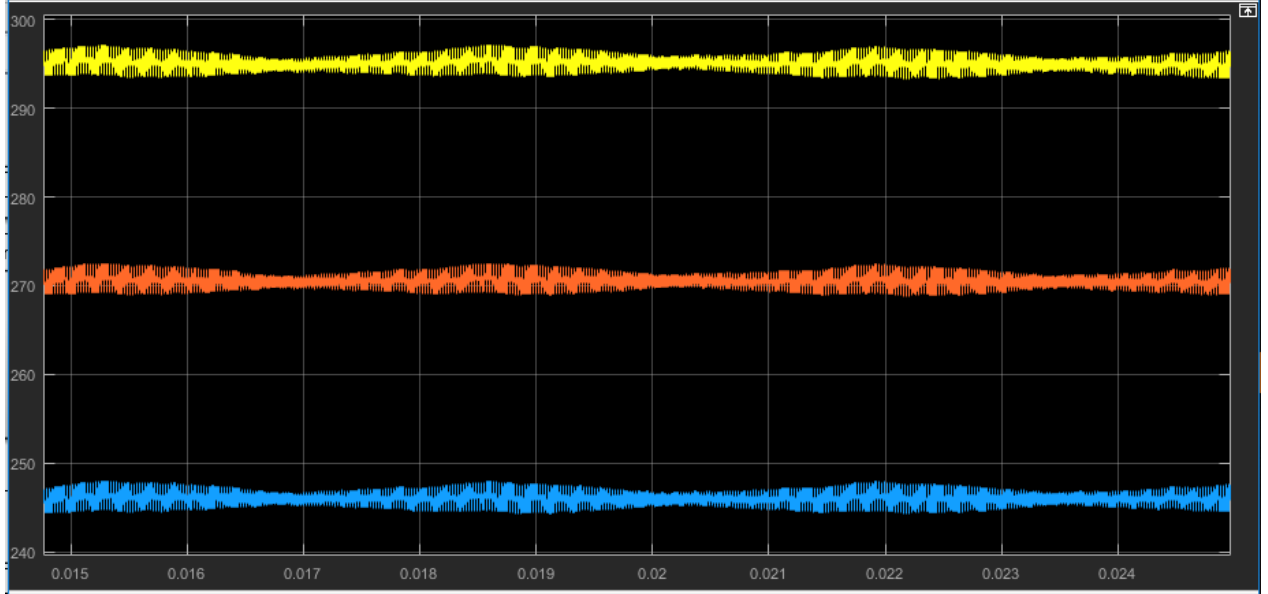

DC Link ripple (M1, M2, Toplam):

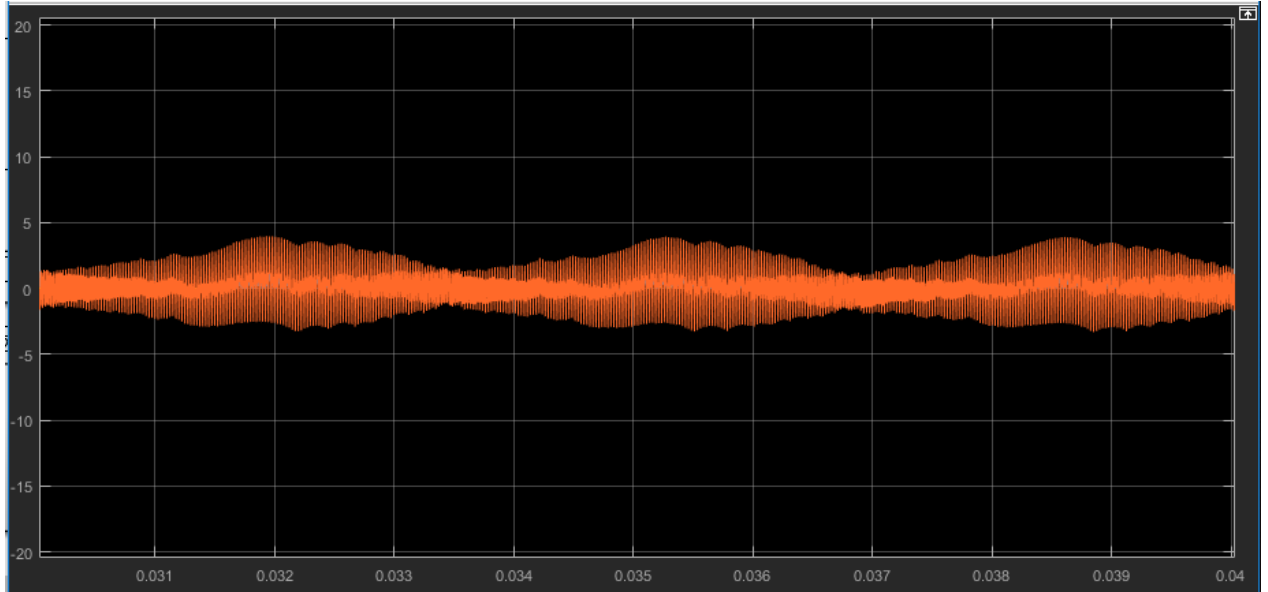

Sonuçlar:

$P_1 = 2 \text{ kW}$, $P_2 = 1.66 \text{ kW}$, $V_{dc1} = 295\text{V}$, $V_{dc2} = 246\text{V}$


$V_{dc1\text{-ripple}} = \%1.30$, $V_{dc2\text{-ripple}} = \%1.52$, $V_{dc\text{tot-ripple}} = \%1.39$

Simülasyon 4: 1 modülde Faz dengesizliği


Simülasyon Türü: RL yük, **Durum:** Dengesiz

$R_{load1A} = 1.1 \cdot R_{load2}$, $R_{load2A} = 1.2 \cdot R_{load2}$, $R_{load3A} = 1.3 \cdot R_{load2}$

DC Link gerilimi (M1, M2, Toplam):

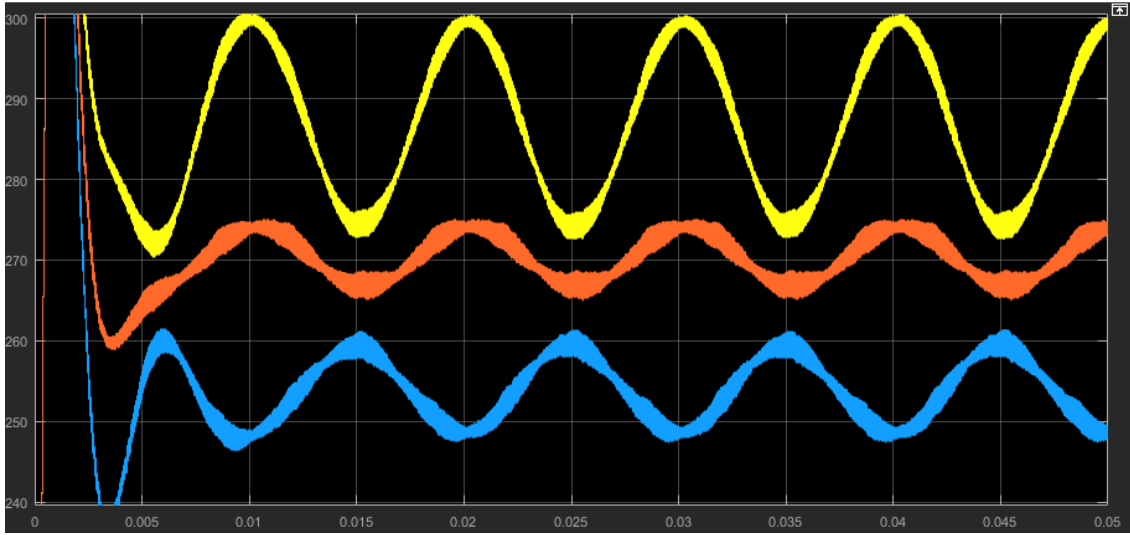

DC Link ripple (M1, M2, Toplam):

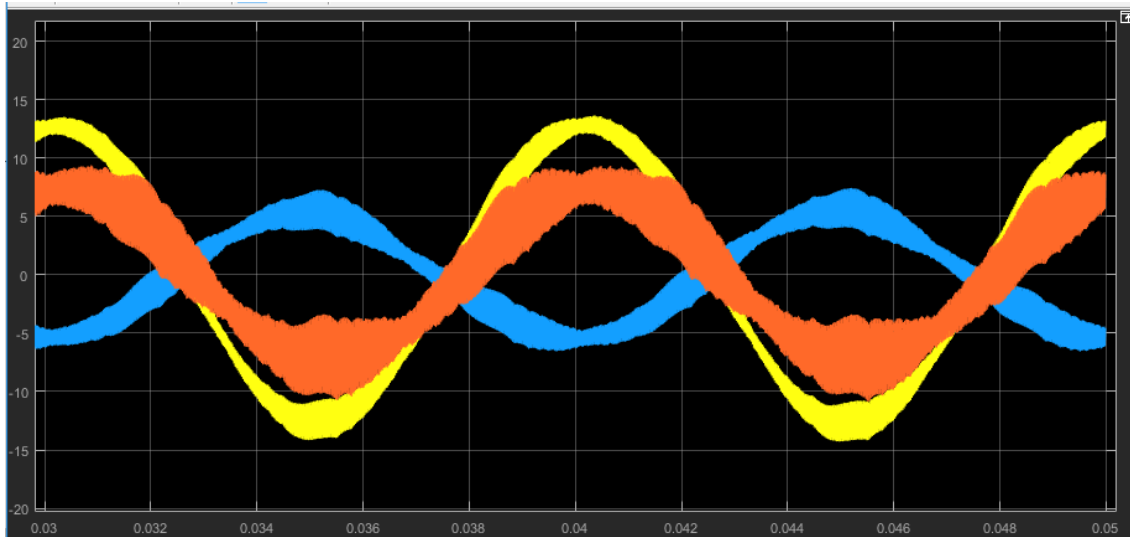

Sonuçlar:

$P1 = 2 \text{ kW}$, $P2 = 1.77 \text{ kW}$, $V_{dc1} = 287\text{V}$, $V_{dc2} = 254\text{V}$

$V_{dc1\text{-ripple}} = \%9.7$, $V_{dc2\text{-ripple}} = \%5.5$, $V_{dc\text{tot-ripple}} = \%3.7$


Düşük frekans ripple: Yaklaşık 100 Hz

Simülasyon 5: Faz dengesizliği – Modüller dengeli


Simülasyon Türü: RL yük, **Durum:** Dengesiz

$R_{load1A} = R_{load2A}$, $R_{load1B} = R_{load2B} = 1.1 * R_{load1A}$, $R_{load1C} = R_{load2C} = 1.2 * R_{load1A}$

DC Link gerilimi (M1, M2, Toplam):

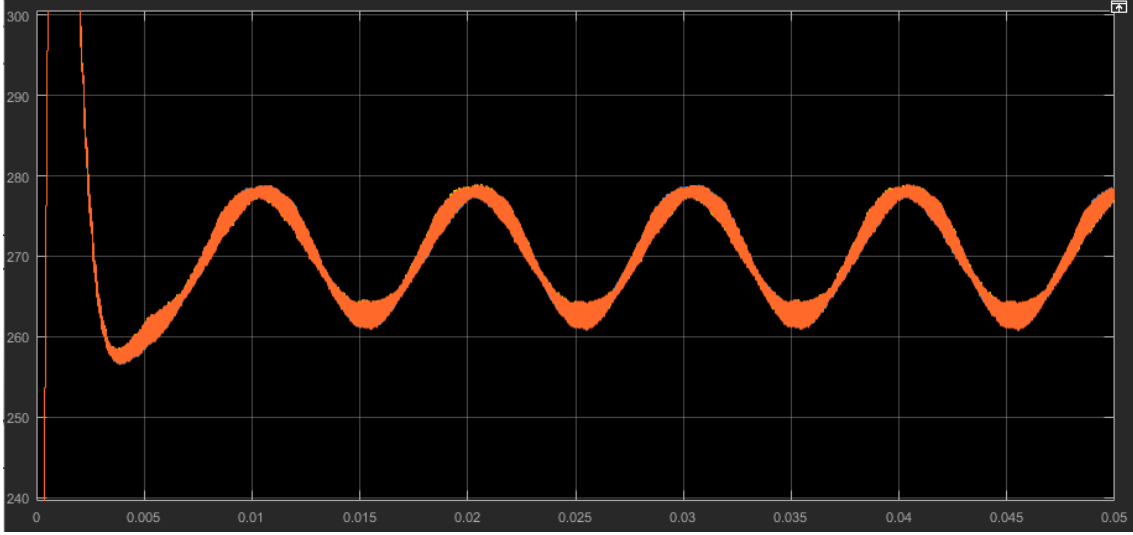

DC Link ripple (M1, M2, Toplam):

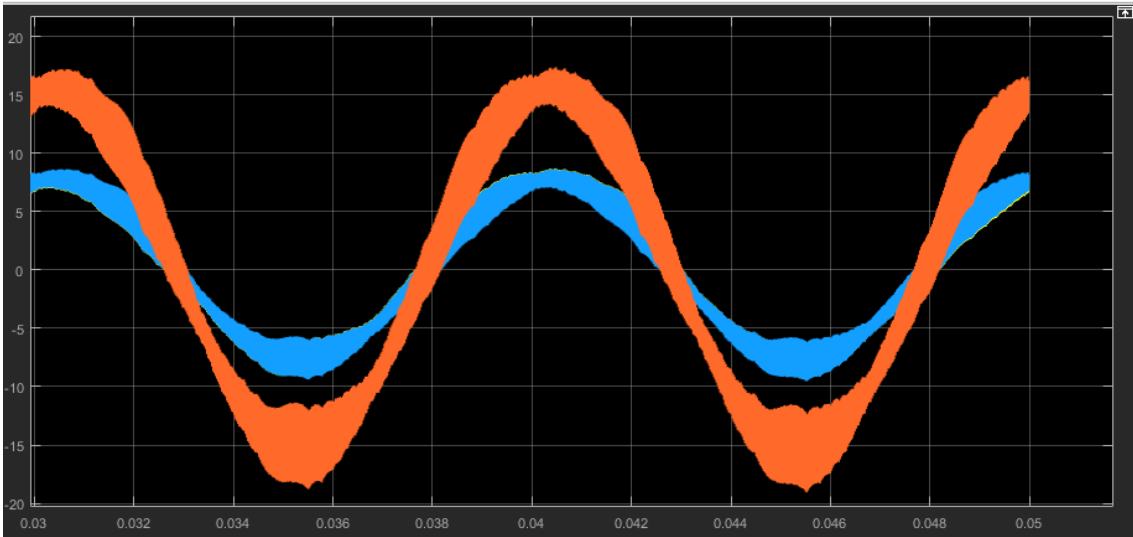

Sonuçlar:

$P1 = 1.89 \text{ kW}$, $P2 = 1.89 \text{ kW}$, $V_{dc1} = 270\text{V}$, $V_{dc2} = 270\text{V}$

$V_{dc1\text{-ripple}} = \%6.75$, $V_{dc2\text{-ripple}} = \%6.74$, $V_{dctot\text{-ripple}} = \%6.75$

Düşük frekans ripple: Yaklaşık 100 Hz


Simülasyon 6: Tümünden dengesiz

Simülasyon Türü: RL yük, **Durum:** Dengesiz


$R_{load1B} = R_{load1A} * 1.1$, $R_{load1C} = R_{load1A} * 1.2$, $R_{load2A} = R_{load1A} * 1.05$, $R_{load2B} = R_{load1A} * 1.15$,
 $R_{load2C} = R_{load1A} * 1.15$

$L_{load1B} = L_{load1A} * 1.1$, $L_{load1C} = L_{load1A} * 1.2$, $L_{load2A} = L_{load1A} * 1.05$, $L_{load2B} = L_{load1A} * 1.15$,
 $L_{load2C} = L_{load1A} * 1.15$

DC Link gerilimi (M1, M2, Toplam):

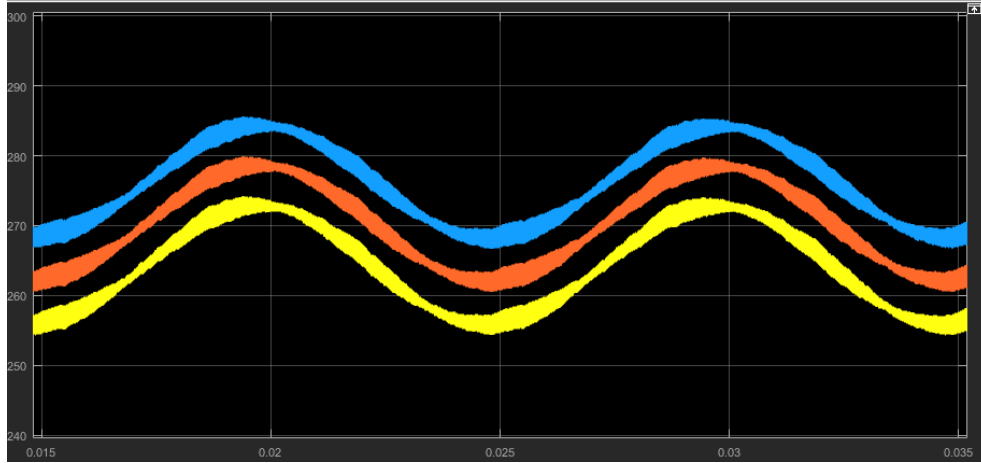

DC Link ripple (M1, M2, Toplam):

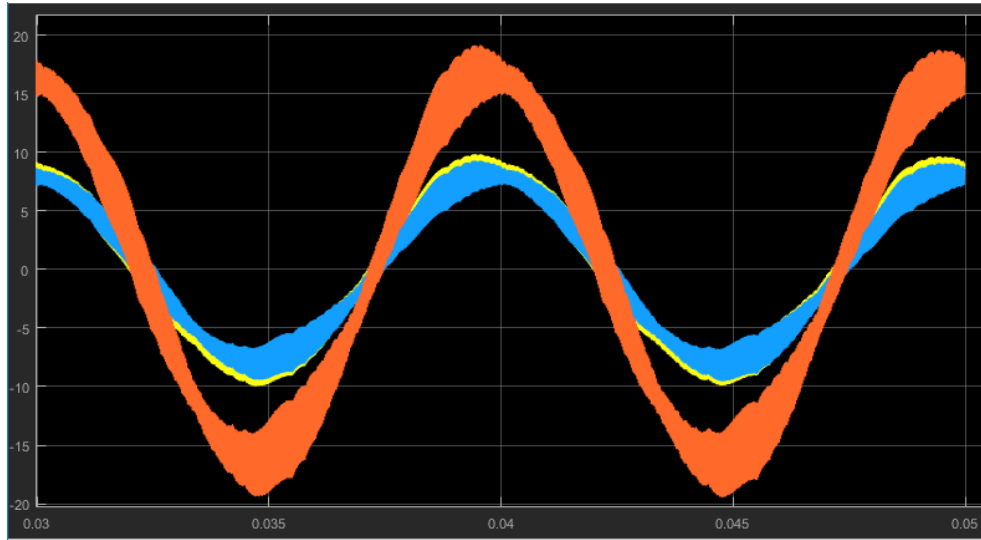

Sonuçlar:

$P_1 = 1.75 \text{ kW}$, $P_2 = 1.83 \text{ kW}$, $V_{dc1} = 264\text{V}$, $V_{dc2} = 276\text{V}$

$V_{dc1}\text{-ripple} : \%7.4$, $V_{dc2}\text{-ripple} : \%6.7$, $V_{dctot}\text{-ripple} : \%7.0$

Düşük frekans ripple: Yaklaşık 100 Hz


Simülasyon Bonus: Tümünden dengesiz – 75Hz fundamental

Simülasyon Türü: RL yük, **Durum:** Dengesiz


$R_{load1B} = R_{load1A} * 1.1$, $R_{load1C} = R_{load1A} * 1.2$, $R_{load2A} = R_{load1A} * 1.05$, $R_{load2B} = R_{load1A} * 1.15$,
 $R_{load2C} = R_{load1A} * 1.15$

$L_{load1B} = L_{load1A} * 1.1$, $L_{load1C} = L_{load1A} * 1.2$, $L_{load2A} = L_{load1A} * 1.05$, $L_{load2B} = L_{load1A} * 1.15$,
 $L_{load2C} = L_{load1A} * 1.15$

DC Link gerilimi (M1, M2, Toplam):

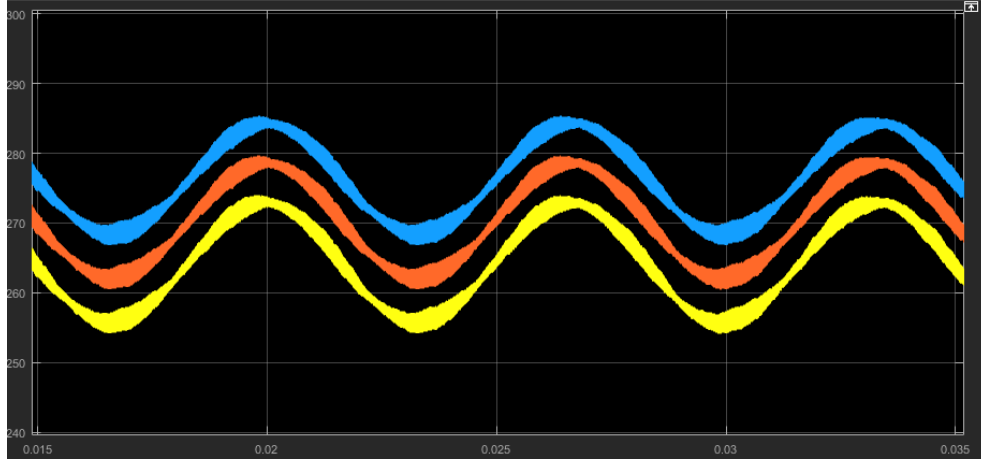

DC Link ripple (M1, M2, Toplam):

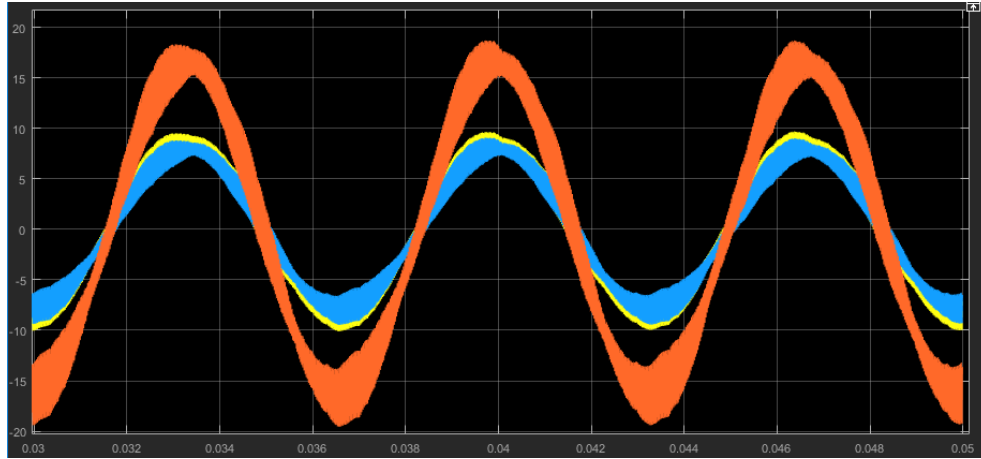

Sonuçlar:

$P_1 = 1.75 \text{ kW}$, $P_2 = 1.83 \text{ kW}$, $V_{dc1} = 264\text{V}$, $V_{dc2} = 276\text{V}$

$V_{dc1\text{-ripple}} = \%7.4$, $V_{dc2\text{-ripple}} = \%6.7$, $V_{dctot\text{-ripple}} = \%7.0$

Düşük frekans ripple: Yaklaşık 150 Hz